

AMCNúmeros complejosEJERCICIO 1

①

a- $\sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ}$

b- $10 \cdot e^{j0^\circ}$

c- $10 \cdot e^{j0^\circ}$

e- $6,4 \cdot e^{j38,6^\circ}$

f- $39 \cdot e^{j63,43^\circ}$

d- $22,36 \cdot e^{j26,56^\circ}$

$\bar{a} = \sqrt{1^2 + 1^2}$	$\alpha_a = \tan^{-1}\left(\frac{1}{1}\right)$	$\bar{b} = \sqrt{10^2 + 0^2}$	$\alpha_b = \tan^{-1}\left(\frac{0}{10}\right)$	$\bar{c} = \sqrt{0^2 + 10^2}$	$\alpha_c = \tan^{-1}\left(\frac{10}{0}\right)$
$\bar{a} = \sqrt{2}$	$\alpha_a = 45^\circ$	$\bar{b} = 10$	$\alpha_b = 0$	$\bar{c} = 10$	$\alpha_c = \infty$
$\bar{d} = \sqrt{(-2)^2 + (-10)^2}$	$\alpha_d = \tan^{-1}\left(\frac{-10}{-2}\right)$	$\bar{e} = \sqrt{(-9)^2 + 4^2}$	$\alpha_e = \tan^{-1}\left(\frac{4}{-9}\right)$	$\bar{f} = \sqrt{3^2 + (-6)^2}$	$\alpha_f = \tan^{-1}\left(\frac{-6}{3}\right)$
$\bar{d} = 22,36$	$\alpha_d = 26,56^\circ$	$\bar{e} = 6,4$	$\alpha_e = +38,6^\circ$	$\bar{f} = 39$	$\alpha_f = -63,43^\circ$

②

a- $\bar{a} = 2,81 + j1,026$

b- $\bar{b} = 0 + j5$

c- $\bar{c} = -2 + j0$

d- $\bar{d} = 0 - j6$

e- $\bar{e} = 8 + j0$

f- $\bar{f} = -2,823 + j2,828$

g- $\bar{g} = 1,41 + j1,41$

$$\bar{a} = 3 \cdot (\cos 20^\circ) + j \cdot 3 (\sin 20^\circ)$$

$$\bar{a} = 2,81 + j1,026$$

$$\bar{b} = 5 \cdot (\cos 90^\circ) + j5 \cdot (\sin 90^\circ)$$

$$\bar{b} = 0 + j5$$

$$\bar{c} = 2 \cdot (\cos 180^\circ) + j2 \cdot (\sin 180^\circ)$$

$$\bar{c} = -2 + j0$$

$$\bar{d} = 6 \cdot (\cos 270^\circ) + j6 \cdot (\sin 270^\circ)$$

$$\bar{d} = 0 - j6$$

$$\bar{e} = 8 \cdot (\cos 360^\circ) + j8 \cdot (\sin 360^\circ)$$

$$\bar{e} = 8 + j0$$

$$\bar{f} = 4 \cdot (\cos 135^\circ) + j4 \cdot (\sin 135^\circ)$$

$$\bar{f} = -2,823 + j2,828$$

$$\bar{g} = 2 \cdot (\cos 45^\circ) + j2 \cdot (\sin 45^\circ)$$

$$\bar{g} = 1,41 + j1,41$$

EJERCICIO 2

①

$$a - \overbrace{(10 - j5) + (-3 + j2)}^{\text{parte real con real} \quad \text{parte imag. con imag.}}$$

$$7 - j3$$

$$d - (10 - j5) \cdot (-3 + j2)$$

$$-30 + j20 + j15 + 10$$

$$-20 + j35$$

$$b - (-3 + j2) + (5 \cdot (\cos 45^\circ) + j5 \cdot (\sin 45^\circ))$$

$$(-3 + j2) + (3,53 + j3,53)$$

$$0,53 + j5,53$$

$$e - (-3 + j2) \cdot (1,87 + j0,68)$$

$$-5,61 - j2,04 + j3,74 - 1,36$$

$$-6,97 + j1,7$$

$$c - (3,53 + j3,53) + (2 \cdot (\cos 20^\circ) + j2 \cdot (\sin 20^\circ))$$

$$(3,53 + j3,53) + (1,87 + j0,68)$$

$$5,4 + j4,21$$

$$f - (3,53 + j3,53) \cdot (1,87 + j0,68)$$

$$6,6 + j2,4 + j6,6 - 2,4$$

$$4,2 + j9$$

NOTA $\bar{z}_3 = 3,53 + j3,53$ $\bar{z}_4 = -1,87 + j0,68$

$$g - \frac{3,52 + j3,52}{1,87 + j0,68} \cdot \frac{1,87 - j0,68}{1,87^2 + j0,68^2} \rightarrow \frac{6,6 - j2,4 + j6,6 + 2,4}{3,5 - 0,4} \rightarrow \frac{9 + j4,2}{3,1} = \boxed{\frac{9}{3,1} + \frac{4,2}{3,1}j}$$

$$|g| = \sqrt{(2,9)^2 + (-1,35)^2}$$

$$|g| = 2,06$$

$$h - \frac{10 - j5}{-3 + j2} \cdot \frac{-3 - j2}{-3 - j2} \rightarrow \frac{-30 - j20 + j15 - 10}{9 + 4} \rightarrow \frac{-40 - j5}{13} = \boxed{\frac{-40}{13} - \frac{5}{13}j}$$

$$|h| = \sqrt{(-3,07)^2 + (-0,38)^2}$$

$$|h| = 3,09$$

$$i - \frac{-3 + j2}{1,87 + j0,68} \cdot \frac{1,87 - j0,68}{1,87^2 + j0,68^2} \rightarrow \frac{5,61 - j2,04 + j3,74 + 1,36}{3,5 - 0,4} = \frac{6,97 + j1,74}{3,1} = \boxed{\frac{6,97}{3,1} + \frac{j1,74}{3,1}}$$

$$j - \alpha \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{-3}{7}\right) = \alpha_j = -23^\circ \rightarrow 180^\circ - 23^\circ = 157^\circ$$

$$K - \alpha \bar{z}_3 \cdot \bar{z}_4$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{9}{12}\right) = \alpha_K = 77,97^\circ$$

$$l - \alpha \frac{\bar{z}_3}{\bar{z}_2} \rightarrow \frac{3,53 + j2,53}{-3 + j2} \cdot \frac{-3 - j2}{-3 - j2} \rightarrow \frac{-10,59 - j7,06 + j10,59 + 7,06}{9 + 4} \rightarrow \frac{-j17,65 - 3,53}{13}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{-1,35}{-0,27}\right) = \alpha_l = 78,69^\circ$$

$$-\frac{3,53}{13} - j \frac{17,65}{13}$$

$$m - \alpha \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{35}{-20}\right) = \alpha_m = -60,25^\circ \rightarrow 180^\circ - 60,25^\circ = 119,75^\circ$$

$$n - \alpha \bar{z}_3 \cdot \bar{z}_4$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{9}{14,2}\right) = 64,95^\circ = \alpha_n$$

División en Polar (MÁS FÁCIL)

$$\frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} = \frac{\sqrt{125} e^{-j26^\circ}}{\sqrt{13} e^{j49^\circ}} = \frac{\sqrt{125}}{\sqrt{13}} e^{-j26^\circ - j49^\circ}$$

↓
los módulos se dividen

los α se restan

B

$$\begin{cases} b-1001 + 0410 = 1111 \\ c-1110 + 1010 = 1100 \\ d-10110 + 10101 = 1011 \\ e-11011 + 00110 = 10001 \\ f-10010 + 10110 = 10100 \\ g-7354 + 1123 = 8477 \\ h-F1E5 + ABC1 = 19DA C0 \\ i-3231 + 2123 = 5354 \end{cases}$$

B

$$\begin{cases} b-10101 - 10011 = 0010 \\ c-11010 - 10111 = 0001 \\ d-F91F - 0401 = 781E \\ e-0334 - 0437 = 01FD \\ f-1060 - 1776 = -8116 \end{cases}$$

AMC

Impedancias, Pasores

Sección 9.3

④ $R = 3\Omega$

$50A \cdot \sin(200t + 180^\circ)$

a- $\frac{150A \sin 200t}{3\Omega} = i(t) = 50A \cdot \sin 200t$

b- $\frac{30V \sin(377t + 20^\circ)}{3\Omega} i(t) = 10A \sin(377t + 110^\circ)$

c- $\frac{6V \cos(\omega t + 10^\circ)}{3\Omega} = i(t) = 2A \cos(\omega t + 100^\circ)$

d- $\frac{-12V \sin(\omega t + 40^\circ)}{3\Omega} = i(t) = -4A \sin(\omega t + 130^\circ)$

NOTA

$$10^{-5} = 0,00001 \quad 10^{-2} = 0,001$$

$$0,000000000000000$$

5

a- $0,1A \text{ sen } 1000t \cdot 7k\Omega = V(t) = 700v \text{ sen } 1000t$

b- $2mA \text{ sen } (400t - 120^\circ) = V(t) = 14V \text{ sen } (400t - 120^\circ)$

6

a- $2mH \leftarrow$

$X_L = \omega \cdot L$

$X_L = 0,2mH$

$X_L = 0,2\Omega$

entonces la F es 0

b- $2\pi \cdot 60Hz = 377 = \omega$

$377 \cdot 2mH = 753m\Omega$

c- $2\pi \cdot 4kHz = 25k = \omega$

$25k \cdot 2mH = 50,26\Omega$

d- $2\pi \cdot 1,2MHz = 7,5M = \omega$

$7,5M \cdot 2mH = 15k\Omega$

7

a- $X_L = 2\pi f \cdot L$

$2k\Omega = 0,1k \cdot L$

$2k\Omega / 0,1k = L$

$20mH = L$

b- $L = X_L / 2\pi f$

$L = 40k\Omega / 33,3k$

$L = 1,2H$

8

a- $10\Omega = 2\pi \cdot f \cdot 1mH$

$10\Omega / 1mH = 2\pi \cdot f$

$10k / 2\pi = f$

$1,5kHz = f$

b- $X_L = 2\pi f \cdot 1mH$

$4k\Omega = f$

$1mH \cdot 2\pi = f$

$636kHz = f$

9

a- $i(t) = 5 \text{ sen } \omega t$

$V(t) = 5A \cdot 2L \text{ sen } (\omega t + 90^\circ) = 5A \cdot 2L \cos \omega t$

b- $V(t) = 40 \times 10^{-3} A \cdot 2L \cos(\omega t + 60^\circ)$

c- $V(t) = -6A \cdot 2L \cos(\omega t - 30^\circ)$

10

a- $X_L = \omega \cdot L$

$X_L = 100 \cdot 0,1 = 10\Omega$

$V(t) = (10A \cdot 10\Omega) \cos(100t)$

b- $5mV \cdot 40\Omega \cdot \cos(400t + 20^\circ) = V(t)$

$X_L = 400 / 0,1 = 40\Omega$

c- $12k\Omega = f$

$1mH \cdot 2\pi = f$

$1,9M = f$

11

a- $i(t) = \left(\frac{420v}{50\Omega} \right) \text{ sen } \omega t$

b- $i(t) = \left(\frac{30v}{50\Omega} \right) \text{ sen } (\omega t + 20^\circ)$

12

a- $X_L = 0,2H \cdot 60 = 12\Omega$

$i(t) = (1,5A) \text{ sen } 60t$

b- $X_L = 2\Omega$

$i(t) = \left(\frac{46mA}{2\Omega} \right) \text{ sen } (10t + 20^\circ)$

13

a- $X_C = \frac{1}{\omega C}$

$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 0,6}$

$X_C = 1/0$

b- $\frac{1}{2\pi \cdot 60Hz \cdot 5\mu F} = X_C$

$530m\Omega = X_C$

c- $\frac{1}{2\pi \cdot 2kHz \cdot 5\mu F} = X_C$

$15m\Omega = X_C$

d- $\frac{1}{2\pi \cdot 2MHz \cdot 5\mu F} = X_C$

$15,9\mu\Omega = X_C$

14

a- $60\Omega = \frac{1}{2\pi \cdot 265Hz \cdot C}$

$C = \frac{1}{2\pi \cdot 265Hz \cdot 60\Omega} = 10\mu F$

b- $1,2k\Omega = \frac{1}{2\pi \cdot 34kHz \cdot C}$

$C = \frac{1}{2\pi \cdot 34kHz \cdot 1,2k\Omega} = 390pF$

15

a- $10\Omega = \frac{1}{2\pi \cdot F \cdot 3,9\mu F}$

$F = \frac{1}{2\pi \cdot 10\Omega \cdot 3,9\mu F} = 4kHz$

b- $F = \frac{1}{2\pi \cdot 1,2k\Omega \cdot 3,9\mu F} = 34kHz$

c- $F = \frac{1}{2\pi \cdot 0,1\Omega \cdot 3,9\mu F} = 408kHz$

d- $F = \frac{1}{2\pi \cdot 2k \cdot 3,9\mu F} = 20Hz$

NOTA

$$Z = \frac{V}{I} \rightarrow V_{rms}$$

2

HOLAN
FECHA 5/5

AMC

Fasores, reactancias

16

a- $\left(\frac{120}{2.5}\right) \cos \omega t = i(t)$
 b- $\left(\frac{12}{2.5}\right) \cos \omega t = i(t)$

17

a- $X_C = \frac{1}{200 \cdot 1 \mu F} = 5 K\Omega$
 $i(t) = \left(\frac{30}{5K}\right) \cos(1000t)$
 b- $X_C = \frac{1}{377 \cdot 1 \mu F} = 2.65 K\Omega$
 $i(t) = 22.64 \mu A \cos(377t)$

18

a- $v(t) = 60 \sin(100t) \sin(\omega t - 90^\circ)$
 b- $v(t) = (2 \mu A \cdot 10\Omega) \sin(\omega t + 30^\circ)$

19

a- $X_C = \frac{1}{300 \cdot 0.56 \mu F} = \frac{200 \text{ mA}}{(1300.036 \mu F)\Omega}$
 $i(t) = \sin(300t - 90^\circ)$
 $\rightarrow 30^\circ \Rightarrow -\frac{1}{6} \pi \text{ rad}$
 b- $i(t) = 8 \text{ mA} \sin(377t - 30^\circ)$
 $v(t) = \frac{8 \text{ mA}}{(1/377 \cdot 0.56 \mu F)\Omega} \sin(377t - 120^\circ)$

20

a- $\frac{550V}{41\Omega} = 50\Omega = 2L \rightarrow \text{adelanto a I}$
 $50\Omega = 377 \cdot L$
 $L = \frac{50}{377}$
 b- $\bar{Z} = \frac{V}{I} = \frac{V_{rms}}{I_{rms}} e^{j(45^\circ - 45^\circ)}$
 $\bar{Z} = \frac{V_P}{I_P} = \frac{36}{4} \Omega \cdot e^{j(-80^\circ + 170^\circ)}$
 $\bar{Z} = 9\Omega e^{j90^\circ} \rightarrow \text{adelanto a } 90^\circ, \text{ es } L$
 $\bar{Z} = 9\Omega$
 $\frac{9\Omega}{75\Omega} = L$
 c- $\frac{10.5}{1.5} e^{j(-13 + 13)} = \bar{Z}$
 $\frac{7\Omega e^{j100^\circ}}{7\Omega} = \bar{Z}$
 $7\Omega = R$

AMC

IMP. Y ADM. (EN SERIE Y PARAL.)

⑤

Primer C.

$$Z_T = R + jX_L - jX_C$$

$$\Rightarrow Z_T = (3-j)\Omega = \boxed{3+j(4-5)}$$

$$Z_T = \underbrace{R}_r + j \underbrace{(X_L - X_C)}_{\text{Im.}}$$

Segundo C.

$$Z_T = 1 + j(2k + 6k - 4k) = \boxed{(1 + j4000)\Omega}$$

Tercer C.

$$Z_T = 470\Omega + j(X_{L1} + X_{L2} - X_C) =$$

$$f = 1\text{kHz}$$

$$X_{L1} = 2\pi \cdot f \cdot 4\text{mH} = 295,3\Omega$$

$$X_{L2} = 2\pi \cdot f \cdot 200\text{mH} = 12,5\Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot 0,1\mu\text{F}} = 1,5\text{k}\Omega$$

$$\rightarrow Z_T = \boxed{(470\Omega - j1,2\text{k})\Omega}$$

⑥

$$a- I = \frac{V}{Z}$$

$$I = 60\text{A} \cdot e^{j70^\circ}$$

$$V = 120\text{V} \cdot e^{j0^\circ}$$

$$Z = ?$$

la impedancia es un capacitor, debido al adelantamiento de la corriente

divido los mod y resto los arg

$$60\text{A} \cdot e^{j70^\circ} \cdot Z = 120\text{V} \cdot e^{j0^\circ} \Rightarrow \frac{120\text{V} \cdot e^{j0^\circ}}{60\text{A} \cdot e^{j70^\circ}} = \boxed{Z = 2 \cdot e^{j(-70^\circ)}}$$

⑦

$$a- Z_T = 8\Omega + j6\Omega$$


$$10 \cdot e^{j36,8^\circ}$$

① Saco módulo

② Saco arg

$$|Z_T| = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$
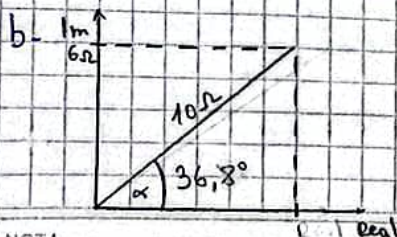
$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{6}{8}\right) = 36,8^\circ$$



NOTA

AMC




IMP. Y ADM

⑦

$$c- I = \frac{100V \cdot e^{j0^\circ}}{10\Omega \cdot e^{j36,8^\circ}} = \boxed{10A \cdot e^{j(-36,8^\circ)}}$$

$$V_R = (10A \cdot e^{j(-36,8^\circ)}) \cdot (8\Omega \cdot e^{j0^\circ}) = \boxed{80V \cdot e^{j(-36,8^\circ)}}$$

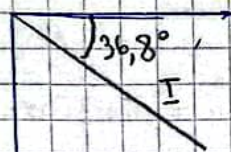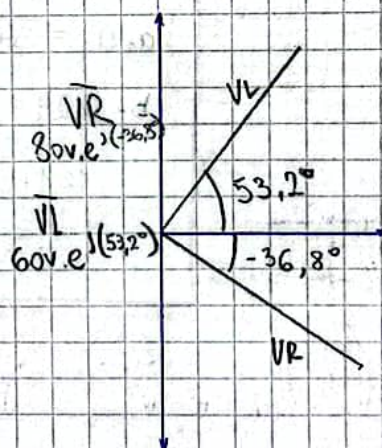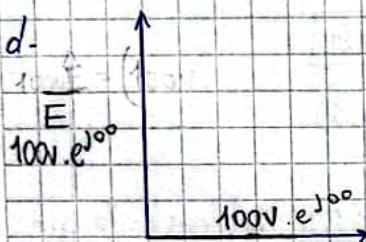$V_L = 60V$. Ya que la caída de tensión en R es de 80V y $V_T = 100V$. X
 Por lo tanto, $V_T - V_R = 20V = V_L$ X
 $V_L = 20V \cdot e^{j(90^\circ - 36,8^\circ)} = 60V \cdot e^{j(53,2^\circ)}$ $V_L = \bar{I} \cdot \bar{X}_L = 60V$



$$h- v(t) = 100 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(2\pi \cdot 60Hz \cdot t) \Rightarrow \boxed{v(t) = 141,4V \cdot \sin(120\pi \cdot t)}$$

$$i(t) = 10 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(2\pi \cdot 60Hz \cdot t - 36,8^\circ) \Rightarrow i(t) = 14,14A \cdot \sin(120\pi \cdot t - 36,8^\circ)$$

$$EL = \sqrt{2} \cdot I \cdot I^2$$

FECHA

ANC

Potencias \rightarrow Pág. 664

①

a- $V = V_1 + V_2$

$$V \cdot I_1 = (V_1 + V_2) I_1$$

$$P_T = \underbrace{V_1 I_1}_{P_{21}} + V_2 I_1$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$P_T = P_{21} + V_2 I_1$$

$$P_T = P_{21} + V_2 (I_2 + I_3)$$

$$P_T = P_{21} + \underbrace{V_2 I_2}_{P_{22}} + \underbrace{V_2 I_3}_{P_{23}}$$

$$P_T = P_{21} + P_{22} + P_{23}$$

$$P_T = 60W + 45W + 25W = \boxed{130W}$$

$$P_Q = 0W$$

b- La pot. reactiva en un circuito puramente resistivo es igual a 0W.

En este caso la pot aparente $P_S = P_T$

c- $I_f = \frac{P_T}{V} = \frac{130W}{240V} = 0,5A$

d- $V_f = \frac{P_{21}}{I_f} = \frac{60W}{0,5A} = \boxed{120V}$

$$Z_1 = \frac{V_f}{I_f} = \frac{120V}{0,5A} = \boxed{240\Omega}$$

$$V_1 = V_T - V_f = 240V - 120V = \boxed{120V}$$

e- $I_1 = \frac{P_{22}}{V_1} = \frac{45W}{120V} = \boxed{0,375A}$

$$I_2 = \frac{P_{23}}{V_1} = \frac{25W}{120V} = \boxed{0,2A}$$

$$Z_2 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{120V}{0,375A} = \boxed{320\Omega}$$

$$Z_3 = \frac{V_1}{I_2} = \frac{120V}{0,2A} = \boxed{600\Omega}$$

②

a- $Z_T = R + X_L - X_C$

$$Z_T = 3\Omega + j9\Omega - j5\Omega$$

$$Z_T = 3\Omega + j4\Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{Z_T}$$

$$I_T = \frac{50V \angle 0^\circ}{5\Omega \angle 53,1^\circ}$$

$$I_T = 10A \angle -53,1^\circ$$

$$|Z_T| = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$|Z_T| = \sqrt{25}$$

$$|Z_T| = 5\Omega$$

$$\theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$$

$$\theta_2 = 53,1^\circ$$

$$I^2 \cdot R \cdot \cos \varphi = P \quad \begin{matrix} P_R \text{ y } P_2 = P_Q \\ P_R + jP_C = P_S \end{matrix}$$

$$10A^2 \cdot 3\Omega \cdot \cos(0) = P_R$$

$$300W = P_R$$

$$10A^2 \cdot 5\Omega \cdot \cos(-90) = P_{XC}$$

$$0W = P_{XC}$$

$$10A^2 \cdot 9\Omega \cdot \cos(90) = P_{XL}$$

$$0W = P_{XL}$$

b- $10A^2 \cdot 3\Omega \cdot \sin(0) = P_{QR}$

$$0VAR = P_{QR}$$

$$10A^2 \cdot 5\Omega \cdot \sin(-90) = P_{QXC}$$

$$-500VAR = P_{QXC}$$

$$10A^2 \cdot 9\Omega \cdot \sin(90) = P_{QXL}$$

$$900VAR = P_{QXL}$$

c- $300W + j0VAR = P_{SR}$

$$300VA = P_{SR}$$

$$0W + (-j500VAR) = P_{SXC}$$

$$0W + (-j500VAR) = P_{SXC}$$

$$0W + j900VAR = P_{SXL}$$

$$0W + j900VAR = P_{SXL}$$


d- $P_T = P_R + P_{XC} + P_{XL} = 300W$

$$P_{QT} = P_{QR} + P_{QXC} + P_{QXL} = 400VAR$$

$$P_{ST} = P_{SXC} + P_{SR} + P_{SXL} = 300W + j400VA$$

$$F_P = \cos \varphi = 1$$

e-

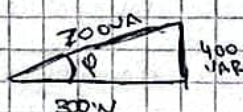

f- $P_R \cdot \frac{1}{F_P} = W_R$


$$300W \cdot \frac{1}{1} = 300W$$

g- $E_C = \frac{1}{2} \cdot 5\Omega \cdot 50V^2 = 3,1KJ$


$$EL = \frac{1}{2} \cdot 9\Omega \cdot (10A)^2 = 225J$$

NOTA


MODEL m. TRANS AKO: LN2222 (BF < 200)

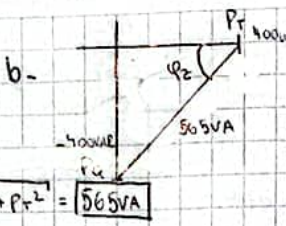3 a- $P_T = P_R + P_{X_C} + P_{X_L} = 400W - 400VAR$
 $P_Q = P_{Q_R} + P_{Q_C} + P_{Q_L} = 400VAR$
 $P_S = jP_Q + P_T = -j400VAR + 400W$
 $F_P = \cos(\varphi_2) = 0,7$
 $\frac{P_T}{|P_S|} \rightarrow \varphi_2 = 45^\circ \rightarrow \cos^{-1}(F_P)$
 b- 
 $|P_S| = \sqrt{P_Q^2 + P_T^2} = 565VA$
 c- $\bar{I} = \frac{P_T}{V_{rms} \cdot \cos \varphi_2} \cdot e^{j(\varphi_v - \varphi_2)}$
 $\bar{I} = 5,65 \cdot e^{j90^\circ}$

4 a- $P_T = 600W + 500W + 100W = 1200W$
 $P_Q = 1200VAR + 1600VAR + 600VAR = 3600VAR$
 $P_S = j3600VAR + 1200W$
 $|P_S| = \sqrt{P_Q^2 + P_T^2} = 3794VA$
 b- $F_P = \cos(\varphi_2) \Rightarrow \frac{P_T}{|P_S|} = 0,3$
 $\varphi_2 = \cos^{-1}(F_P) = 71,9^\circ$

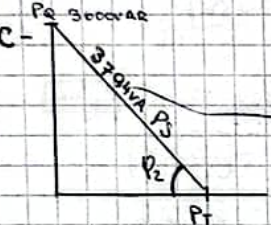c- 
 d- $\bar{I} = \frac{P_T}{V_{rms} \cdot \cos \varphi_2} \cdot e^{j(\varphi_v - \varphi_2)}$
 $\bar{I} = 77,25 I_{rms} \cdot e^{j(-11,9^\circ)}$

5 a- $P_T = 100W + 200W + 0W + 50W = 350W$
 $P_Q = 50VAR + 100VAR + 200VAR + 100VAR = 750VAR$
 $P_S = j750VAR + 350W$
 $|P_S| = \sqrt{P_Q^2 + P_T^2} = 827VA$
 b- $F_P = \frac{P_T}{|P_S|} = 0,42$
 $\varphi_2 = \cos^{-1}(F_P) = 65^\circ$

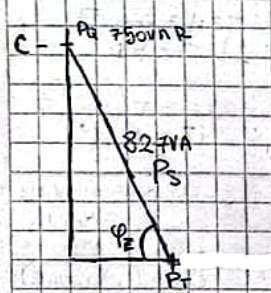c- 
 d- $\bar{I} = \frac{P_T}{V_{rms} \cdot \cos \varphi_2} \cdot e^{j(\varphi_v - \varphi_2)} = 16,5 I_{rms} \cdot e^{j(-5^\circ)}$

6 a- $I_E = \frac{60V}{20\Omega} = 3A$
 $P_{R_1} = 3A^2 \cdot 20\Omega \cdot \cos(0) = 180W$
 $P_{Q_1} = 3A^2 \cdot 20\Omega \cdot \sin(0) = 0VAR$
 $|P_{S_1}| = \sqrt{180W^2 + 0VAR^2} = 180VA$
 b- $I_L = \frac{60V}{10\Omega} = 6A$
 $P_{R_2} = 6A^2 \cdot 10\Omega \cdot \cos(90) = 0W$
 $P_{Q_2} = 6A^2 \cdot 10\Omega \cdot \sin(90) = 360VAR$
 $|P_{S_2}| = \sqrt{0W^2 + 360VAR^2} = 360VA$
 c- $P_R = 180W + 0W + 180W = 360W$
 $P_Q = 0VAR + 360VAR + 360VAR = 720VAR$
 $P_S = \sqrt{360W^2 + 720VAR^2} = 804VA$
 $F_P = \frac{P_R}{|P_S|} = 0,5$

SANTINO FAGGIOLI

$$ANS = \frac{V_0}{V_S} = \frac{V_0}{V_S} \cdot \frac{V}{V} = \frac{V_0}{V_S} \cdot \frac{V}{V_S} \cdot \frac{R_E // h_{ib}}{R_S + (R_E // h_{ib})}$$

$$ANS = AVA \cdot \frac{R_E // h_{ib}}{R_S + (R_E // h_{ib})} = \boxed{10\%}$$

ANAL

Potencia

(7)

a- RESISTOR

$$I_R = \frac{20V}{2\Omega} = \boxed{10A}$$

$$P_{R2} = 10A^2 \cdot 2\Omega \cdot \cos(0) = \boxed{200W}$$

b- RESISTOR

$$P_{R2} = 10A^2 \cdot 2\Omega \cdot \sin(0) = \boxed{0VAR}$$

INDUCTOR

$$P_{R1} = 5A^2 \cdot 4\Omega \cdot \sin(90) = \boxed{100VAR}$$

c- RESISTOR

$$P_{R2} = \sqrt{200W^2 + 0VAR^2} = \boxed{200VA}$$

CAPACITOR

$$P_{SC} = \sqrt{0W^2 + (-80VAR)^2} = 80VA$$

INDUCTOR

$$P_L = \sqrt{0W^2 + 100VAR^2} = \boxed{100VA}$$

d-


$$P_{R1} = \frac{200W}{1}$$

$$P_{R2} = \frac{20VAR}{1}$$

$$P_{ST1} = \sqrt{200W^2 + 20VAR^2} = 201VA$$

$$F_P = \frac{P_{R1}}{P_{ST1}} = \boxed{0.99}$$

e-

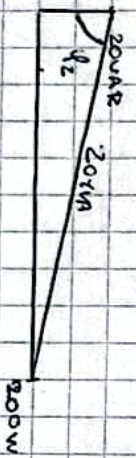

$$f- \bar{I} = I_{rms} \cdot \cos \theta_2 \cdot e^{j(\theta_1 - \theta_2)} = 10.1 I_{rms} \cdot e^{j(90 - 42)}$$

$$10.1 I_{rms} \cdot e^{j(48.10)}$$

NOTA